### Arquitectura MIPS


#### **EQUIPO CONEJOS MIPS**

- Arturo Daniel Agredano Gutiérrez
- Carlos Eduardo Román Bravo
- Cristian Márquez Canizales
- Alexia Gómez Rubio



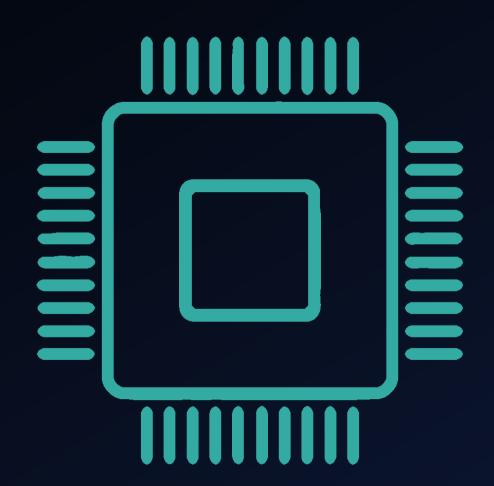
## ¿DE QUÉ TRATA EL PROYECTO?

Este proyecto se centra principalmente en la construcción de un procesador.


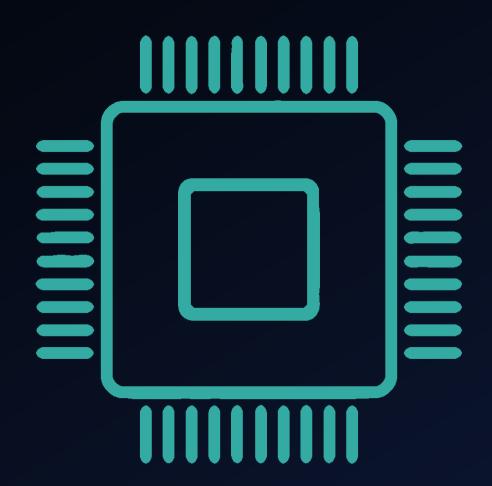
## ¿DE QUÉ TRATA EL PROYECTO?

Iniciamos con la construcción del "Single Datapath" que será el encargado de implementar/decodificar instrucciones básicas tipo R.





Crear un DataPath capaz de ejecutar las instrucciones ADD, SUB, AND, OR, y SLT.



Esto integrando los módulos del BAM (ALU, Banco de Registros, Memoria de datos) y añadiendo una Unidad de control y una ALU control.


Implementar un programa en python para crear un archivo .txt con instrucciones en lenguaje máquina.



Este debe visualizar el contenido del archivo, realizar una conversión de instrucciones tipo R en ensamblador a máquina y crear un nuevo archivo.txt con las instrucciones en máquina



### Diseño del módulo de Verilog

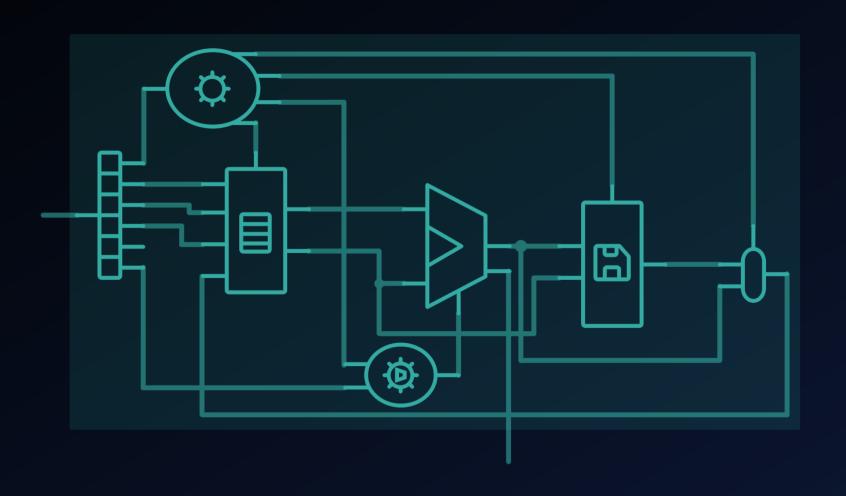

### Banco de Registros



Banco			
Nombre	Tipo	Longitud	
ra1	Input	05 bits	
ra2	Input	05 bits	
di	Input	32 bits	
dir	Input	05 bits	
reg_write	Input	01 bits	
dr1	Output Reg	32 bits	
dr2	Output Reg	32 bits	





ALU			
Nombre	Tipo	Longitu d	
op1	Input	32 bits	
op2	Input	32 bits	
sel	Input	04 bits	
res	Output Reg	32 bits	
zf	Output Reg	01 bits	





Memoria			
Nombre	Tipo	Longitu d	
dato	Input	32 bits	
direcci on	Input	32 bits	
sel	Input	01 bits	
salida	Output Reg	32 bits	

### Unidad de control



Unidad de Control			
Nombre	Nombre Tipo		
op	Input	06 bits	
MemToReg	Output Reg	01 bits	
MemToWrit e	Output Reg	01 bits	
AluOp	Output Reg	03 bits	
RegWrite	Output Reg	01 bits	

### ALU control



ALU Control			
Nombre Tipo L		Longitud	
funct	Input	06 bits	
sel	Input	03 bits	
AluOp	Output Reg	04 bits	

#### ALU control



### Las funciones de la Unidad de Control de ALU son:

Instrucción	Function Code	ALU Code	
ADD	100000	0010	
SUB	100010	0110	
AND	100100	0000	
OR	100101	0001	
NOR	100111	1100	
SLT	101010	0111	

### Multiplexor



Multiplexor			
Nombre	Tipo	Longitud	
a	Input	32 bits	
b	Input	32 bits	
sel	Input	01 bits	
salida	Output Reg	32 bits	

#### La entrada de datos

 La manera en la que se envían los bits "seleccionados" es la mostrada en la tabla siguiente:

Set de bits	A dónde se envían	Función
31:26	Unidad de Control	Identificar el tipo de instrucción (R, J o I) y habilitar escritura en BR y MD
25:21	Banco de Registros	Es la dirección del primer Registro del BR
20:16	Banco de Registros	Es la dirección del segundo Registro del BR
15:11	Banco de Registros	Es la dirección donde se guardan datos en el Registro del BR
10:6	Banco de Registros	Shamt (no hace nada aún)
5:0	ALU control	Indica a la ALU qué operación realizar

 Para comprobar que el código en verilog funciona realizamos la siguiente tabla con instrucciones en ensamblador y en máquina para mandarlo a la entrada del módulo.

Instrucción en ensamblador	instrucción en binario	Dato en \$RS	Dato en \$RT	Dato esperado en \$RD
add \$0 \$1 \$2	000000 00001 00010 00000 00000 100000	15	15	30
sub \$3 \$4 \$5	000000 00100 00101 00011 00000 100010	24	56	-32
slt \$6 \$7 \$8	000000 00111 01000 00110 00000 101010	89	2	0
and \$9 \$10 \$11	000000 01010 01011 01001 00000 100100	1001010 = 74	1010110 = 86	1000010 = 66
or \$12 \$13 \$14	000000 01101 01110 01100 00000 100101	0101011 = 43	1001010 = 74	1101011 = 107

• El banco de registros fue precargado con los siguientes datos:

Registro	Dato en BIN	Dato en DEC	Dato en HEX
1	00000000 00000000 00000000 00001111	15	F
2	00000000 00000000 00000000 00001111	15	F
4	00000000 00000000 00000000 00011000	24	18
5	00000000 00000000 00000000 00111000	56	38
7	00000000 00000000 00000000 01011001	89	59
8	00000000 00000000 000000010	2	2
10	00000000 00000000 00000000 01001010	74	4A
11	00000000 00000000 00000000 01010110	86	56
13	00000000 00000000 00000000 00101011	43	2В
14	00000000 00000000 00000000 01001010	74	4A


Datos esperados en los registros de destino

Registro	Dato en BIN	Dato en DEC	Dato en HEX
0	00000000 00000000 00000000 00011110	30	1E
3	11111111 11111111 11111111 11100000	-32	FFFFFFE0
6	00000000 00000000 00000000	0	0
9	00000000 00000000 000000000 01000010	66	42
12	00000000 00000000 00000000 01101011	107	6B

• Se llevó a cabo la simulación del módulo "Todo \_TB" en el cual se esperaba que el banco de registros fuera modificado de acuerdo a las instrucciones plasmadas en las tablas previamente mostradas:

Dato en DEC	Dato en HEX	
30	1E	
-32	FFFFFE0	
0	0	
66	42	
107	6B	

Memory Data - /Todo_TB/t1/ba/banco - Default =======					
0	30	15	15		
3	-32	24	56		
6	0	89	2		
9	66	74	86		
12	107	43	74		
15	0	0	0		
18	0	0	0		
21	0	0	0		
24	0	0	0		
27	0	0	0		
30	0	0			
33					

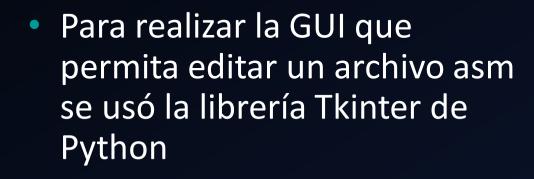

Importamos la librería como tk



- tk.TK()
- Crea un objeto que corresponde a una ventana donde podremos organizar elementos interactuables.



- tk.Label()
- Una etiqueta para mostrar texto.
- Recibe:
  - La ventana en la que se va a mostrar.
  - El texto que va a mostrar.



- tk.Text()
- Una cuadro de texto editable.
- Recibe:
  - La ventana en la que se va a mostrar.
  - El método de manejo de desborde.
  - Dimensiones.



- tk.Button()
- Un botón que ejecuta una función.
- Recibe:
  - La ventana en la que se va a mostrar.
  - El texto que mostrará.
  - La función a ejecutar.



- tk.Pack()
- Coloca el elemento en la ventana.
- Recibe:
  - Entre varios elementos el padding que tendrá el elemento.



- tk.delete()
- Borra el texto de un elemento.
- tk.insert()
- Introduce una cadena de texto a un elemento.



 Gracias a estos elementos nuestra ventana queda ordenada de la siguiente manera:



- Donde los elementos son:
  - Un Label "ASM".
  - Un cuadro de texto.
    - Contenido el archivo asm.
  - Un label "TXT".
    - Contenido del archivo txt.
  - Botón para abrir archivo.
  - Botón para guardar cambios.
  - Botón para crear archivo binario.



- open()
- Abre el archivo indicado.
- Recibe:
  - La dirección del archivo.
  - Un carácter que indica si se va a leer o escribir.



- filedialog.askopenfilename()
- Abre la ventana para buscar archivos.
- Recibe:
  - El nombre del tipo de archivo.
  - La extensión que se busca.



- <file>.write()
- Sobreescribe en el archivo indicado.
- Recibe:
  - La cadena de texto que se desea escribir.

add	\$0	\$1	\$2
sub	\$3	\$4	\$5
slt	\$6	\$7	\$8
and	\$9	\$10	\$11
or	\$12	\$13	\$14

- <string>.split()
  - Separa una cadena en el carácter indicado.
- <string>.splitlines()
  - Separa una cadena por líneas.
- Al final tenemos un arreglo bidimensional de palabras separadas.

add	\$0	\$1	<b>\$2</b>
sub	\$3	\$4	\$5
slt	\$6	\$7	\$8
and	\$9	\$10	\$11
or	\$12	\$13	\$14

- Por medio de un diccionario identificamos el tipo de instrucción (R).
- Esto gracias a la primera columna.

```
instructions ={
"add" : ["R","100000"],
"sub" : ["R","100010"],
"and" : ["R","100100"],
"or" : ["R","100101"],
"nor" : ["R","100111"],
"slt" : ["R","101010"]
```

 En nuestro diccionario encontramos el tipo de instrucción que encontramos y su código de operación (opcode o funct).

Cadena con dirección

Entero

Binario de longitud arbitraria

Binario de longitud especificada

- Para las direcciones llamamos a la una función que llamamos IntStr\_Bin()
- Convierte la cadena que contiene la dirección a una cadena en binario de longitud especificada.

"000000"

IntStr\_Bin(Elemento 2)

IntStr\_Bin(Elemento 3)

IntStr\_Bin(Elemento 1)

"00000"

Resultado del diccionario

Nueva línea

- Apilamos los elementos de la instrucción en una cadena.
- Al final la agregamos a la cadena general y se manda tanto al archivo como al cuadro de texto.